


Proves d'accés a la universitat

Tecnologia industrial

Sèrie 2

Qualificació		TR
Exercici 1		
Exercici 2		
Exercici 3		
Exercici 4		
Exercici 5		
Exercici 6		
Suma de notes parcials		
Qualificació final		


Etiqueta de l'alumne/a

 


Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

 

Etiqueta del corrector/a

 

Responeu a QUATRE dels sis exercicis següents. Cada exercici val 2,5 punts. En el cas que respongueu a més exercicis, només es valoraran els quatre primers.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de l'exercici corresponent.

Exercici 1

Indiqueu la resposta correcta de cada qüestió. **Responeu en la taula de la pàgina 3.** En el cas que no indiqueu les respostes a la taula, les qüestions es consideraran no contestades.

[2,5 punts]

[En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada: 0,5 punts; qüestió mal contestada: -0,16 punts; qüestió no contestada: 0 punts.]

Qüestió 1

Per a realitzar un assaig de Charpy s'utilitza un pèndol d'1 m de longitud que a l'extrem té una massa de 22 kg. S'usa una proveta amb una entalla en forma de U i una secció de 80 mm². A l'instant inicial, el pèndol està en posició horitzontal (la barra del pèndol és paral·lela al terra), i després de xocar contra la proveta al punt més baix de la seva trajectòria, el seu extrem s'eleva 250 mm. Quanta energia s'ha absorbit en el xoc?

- a) 202,3 J
- b) 215,7 J
- c) 53,94 J
- d) 161,8 J

Qüestió 2

Una resistència elèctrica normalitzada de 390 Ω el valor de la qual pot estar comprès entre 382,2 Ω i 397,8 Ω té una tolerància del

- a) ± 1 %.
- b) ± 2 %.
- c) ± 5 %.
- d) ± 10 %.

Qüestió 3

Un automòbil emet 157,8 g de CO₂ per cada kilòmetre recorregut en vies interurbanes. Setmanalment gasta un dipòsit de 60 L de gasoil en aquests recorreguts i té un consum mitjà de 5,6 L/(100 km). Quina és la petjada de carboni que deixarà a l'atmosfera en una setmana?

- a) 169,1 kg de CO₂
- b) 169,1 tones de CO₂
- c) 1,691 kg de CO₂
- d) 16,91 kg de CO₂

Qüestió 4


Amb quines unitats es pot expressar la potència elèctrica consumida en un instant determinat en una llar?

- a) kW/h
- b) kW · h
- c) kW
- d) kJ · s

Qüestió 5

Un tren d'engranatges es connecta entre els eixos d'un motor elèctric i d'una roda. Disposa de 4 rodes dentades de $z_1 = 14$, $z_2 = 48$, $z_3 = 16$ i $z_4 = 25$ dents com es veu en la figura. Determineu la relació de transmissió $\omega_{\text{roda}}/\omega_{\text{motor}}$.

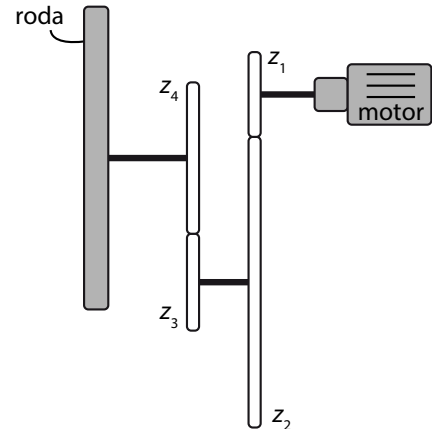- a) 0,1867
- b) 5,357
- c) 0,2917
- d) 0,4110



Taula de respostes:

Espai de resposta per a l'alumne/a								
Qüestió 1	a	☐	b	☐	c	☐	d	☐
Qüestió 2	a	☐	b	☐	c	☐	d	☐
Qüestió 3	a	☐	b	☐	c	☐	d	☐
Qüestió 4	a	☐	b	☐	c	☐	d	☐
Qüestió 5	a	☐	b	☐	c	☐	d	☐

Espai per al corrector/a	
Puntuació de la qüestió 1	
Puntuació de la qüestió 2	
Puntuació de la qüestió 3	
Puntuació de la qüestió 4	
Puntuació de la qüestió 5	
Total de l'exercici 1	

Exercici 2

[2,5 punts en total]

El controlador d'un motor d'ascensor necessita un senyal que determini en quin sentit ha de posar-se en marxa l'ascensor (per a pujar o baixar). Per a aconseguir això, es dissenya un sistema digital on la sortida z pren valor 1 si l'ascensor ha de pujar i 0 en cas contrari.

El sistema té com a entrades 4 variables digitals (a , b , c , d) per a codificar la planta on es troba l'ascensor i la planta on vol anar l'usuari de les quatre possibles: planta 0, planta 1, planta 2 i planta 3. Les dues primeres entrades codifiquen, en numeració binària, la planta en què es troba l'ascensor (per exemple, si es troba a la planta 3 els valors seran $a = 1$ i $b = 1$); les altres dues entrades (c , d) codifiquen, de la mateixa manera, el número de la planta que l'usuari selecciona.

Utilitzant les variables d'estat descrites, dissenyeu el sistema digital que permeti determinar quan l'ascensor ha de moure's **en sentit ascendent**. Per fer-ho:

a) Elaboreu la taula de veritat del sistema.

[1 punt]

a	b	c	d	z

b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.

[1 punt]

c) Dibuixeu el diagrama de portes lògiques equivalent.

[0,5 punts]

Exercici 3

[2,5 punts en total]

El cicle de funcionament d'una rentadora es pot dividir bàsicament en tres fases: rentada, esbandida i centrifugació. La primera fase concentra el percentatge de consum energètic més elevat perquè escalfa l'aigua mitjançant una resistència. En un programa estàndard de $t = 1,5$ h de durada, en els primers 30 min (fase de rentada) la potència mitjana consumida és $P_1 = 2\,000$ W, mentre que les fases d'esbandida i centrifugació consumeixen, de mitjana, $P_2 = 250$ W. La rentadora es connecta a la xarxa a una tensió $U = 230$ V.

S'ha contractat una tarifa amb discriminació horària que determina el preu del kW·h segons la franja horària en què es consumeix l'electricitat, tal com es mostra en la taula següent:

<i>Període</i>	<i>De dilluns a divendres</i>	<i>Caps de setmana i festius</i>	<i>Preu [€/ (kW · h)]</i>
Hores Vall	0 h a 8 h	24 hores	0,216 951
Hores Plana	8 h a 10 h, 14 a 18 h, 22 h a 0 h		0,292 728
Hores Punta	10 h a 14 h, 18 h a 22 h		0,342 930

Es considera que s'utilitza el programa estàndard $n = 10$ vegades al mes.

Determineu:

a) L'energia consumida en un cicle de funcionament $E_{\text{cons.}}$

[0,5 punts]

b) El percentatge d'energia consumida en la fase de rentada c_r .

[0,5 punts]

c) El cost de posar una rentadora en hores punta c_{punta} i en hores vall c_{vall} .
[1 punt]

d) L'estalvi anual e_a que s'obtindrà si la rentadora sempre es posa en hores vall respecte al cost de posar-la sempre en hores punta.
[0,5 punts]

Exercici 4

[2,5 punts en total]

Un volant amb un moment d'inèrcia al voltant del seu eix $I = 0,9 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ gira a $n_0 = 5\,000 \text{ min}^{-1}$ gràcies a l'acció d'un motor. Es desconnecta el motor i s'observa que el volant triga $t = 1 \text{ min}$ a quedar-se en repòs a causa d'un parell de fricció que se suposa constant. Determineu:

a) L'acceleració angular del volant α .

[0,5 punts]


b) El nombre de voltes n que farà el volant abans d'aturar-se.

[1 punt]

- c) L'energia mecànica dissipada en aquest procés E_{diss} .
[1 punt]

Exercici 5

[2,5 punts en total]

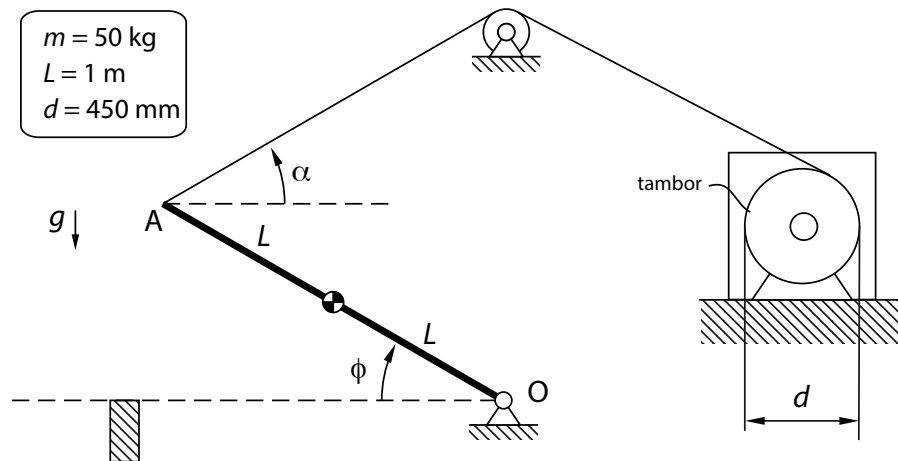

El sistema de la figura permet manipular una barra de longitud $2L$ mitjançant un motor que s'uneix a un tambor de diàmetre $d = 450 \text{ mm}$ on s'enrotlla el cable. La barra, que és homogènia i té una massa $m = 50 \text{ kg}$, es troba articulada al punt O , el qual està fixat a terra. La resta d'elements són de massa negligible. En la posició mostrada en la figura, el sistema està en equilibri estàtic i $\alpha = \phi = 30^\circ$.

a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la barra OA .

[0,5 punts]

Determineu:

b) La força T a la qual està sotmès el cable.

[0,5 punts]

- c)** Les forces vertical F_V i horitzontal F_H a l'articulació O.
[1 punt]

- d)** El parell Γ que subministra el motor.
[0,5 punts]

Exercici 6

[2,5 punts en total]

Un circuit elèctric està format per quatre resistències. Les tres primeres, de valor $R_1 = R_2 = R_3 = 20\ \Omega$, estan connectades en sèrie, i la quarta, de valor $R_4 = 100\ \Omega$, es connecta en paral·lel al conjunt anterior. El circuit s'alimenta entre els extrems de R_4 a una tensió sinusoidal $U = 230\text{ V}$.

a) Dibuixeu l'esquema elèctric del circuit.

[0,5 punts]

Determineu:

b) El valor de la resistència equivalent total R_{eq} .

[1 punt]

- c) Els valors de la intensitat I i la potència P consumides pel circuit elèctric.
[1 punt]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'alumne/a



Institut
d'Estudis
Catalans